

# MIPS 微处理器设计实验报告

——电信提高 2101 班杨筠松 U202115980

## 一、实验任务

本次实验中全部采用 Verilog 硬件描述语言设计实现简单指令集 MIPS 微处理器，要求指令存储器在时钟上升沿读出指令，指令指针的修改、寄存器文件写入、数据存储器数据写入都在时钟下降沿完成。完成完整设计代码输入、各模块完整功能仿真，整体仿真，验证所有指令执行情况。

且假定所有通用寄存器复位时取值都为各自寄存器编号乘以 4；PC 寄存器初始值为 0；数据存储器 and 指令存储器容量大小为  $32 \times 32$ ，且地址都从 0 开始，指令存储器初始化时装载测试 MIPS 汇编程序的机器指令，数据存储器所有存储单元的初始值为其对应地址的取值。需要注意的是数据存储器的地址呈现以下规则：都是 4 的整数倍。

仿真以下 MIPS 汇编语言程序段的执行流程：

```
main:
    add $4,$2,$3
    lw $4,4($2)
    sw $5,8($2)
    sub $2,$4,$3
    or $2,$4,$3
    and $2,$4,$3
    slt $2,$4,$3
    beq $3,$3,equ
    lw $2,0($3)
equ:
    beq $3,$4,exit
    sw $2,0($3)
exit:
    j main
```

各小组还应实现扩展的指令:bne, bltz, bgez. 并且完成后初始化寄存器的值各种情况依次执行,如下指令以完成对扩展指令的验证

```
main:
    bne $t1 $t1 label1
    bne $t1 $t0 label1
label2:
    bltz $t1, label3
label1:
    bltz $t0, label2
label3:
    bgez $t0, label2
    bgez $t0, label4
    bne $t1, $t1, label1
label4:
    bgez $0, label4
```

## 二、实验目的

- 1) 熟悉 MIPS 指令和 MIPS 指令的执行过程
- 2) 掌握 MIPS 微处理器各组件构成和执行逻辑
- 3) 掌握 MARS 导出机器码及 vivado 中 verilog 程序设计


## 三、实验环境

- 1) Window 11 操作系统
- 2) 编辑工具:vscode, vivado 2018.3, sublime text3
- 3) MIPS 模拟器: MARS
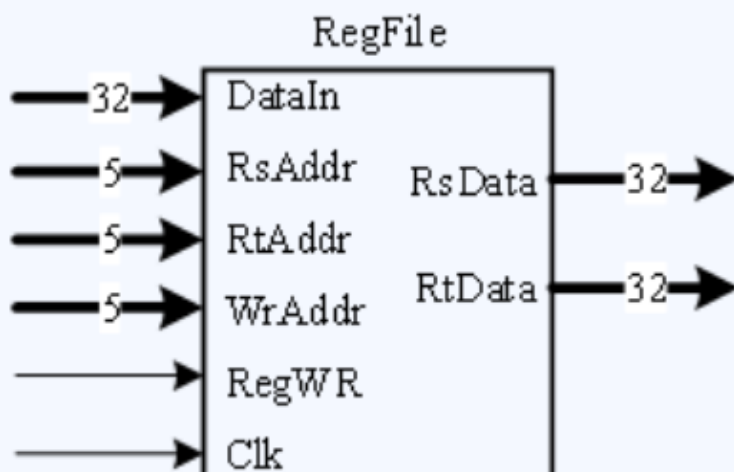
## 四、设计思路

按照下列各图依次实现 ALU、RegFile、MainCtr、CPUMips、Controller 的设计，以及 MIPS 微处理器的顶层文件设计


同步输入\异步输出寄存器文件RegFile，容量为32\*32位，且编号为0的寄存器取值恒为0。内部存储变量名为‘regs’




主控制器MainCtr将操作码译码产生各模块控制信号 其中输入输出真值表如下:

Opcode	J	B	RegDst	RegWr	ALUSrc	MemWr	Mem2Reg	ALUOp
0000000	0	0	1	1	0	0	0	10
100011	0	0	0	1	1	0	1	00
101011	0	0	x	0	1	1	x	00
000100	0	1	x	0	0	0	x	01
000010	1	x	x	0	x	0	x	xx


默认情况所有输出信号都为0.

 


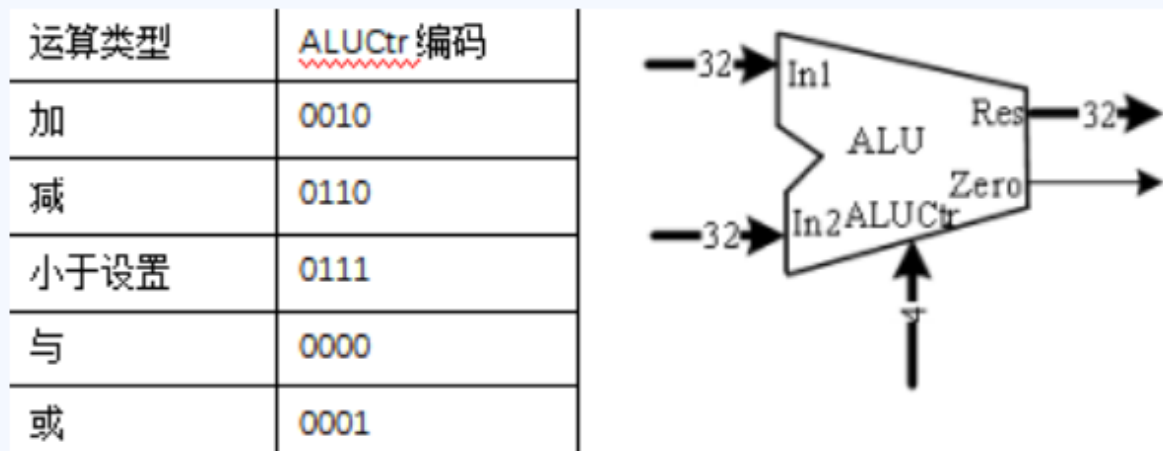32位算术逻辑运算单元ALU 其中ALUctr信号与执行的运算关系如下， 运算类型 ALUctr编码 加 0010 减 0110 小于设置 0111 与 0000 或 0001 默认情况下Res取值为0.



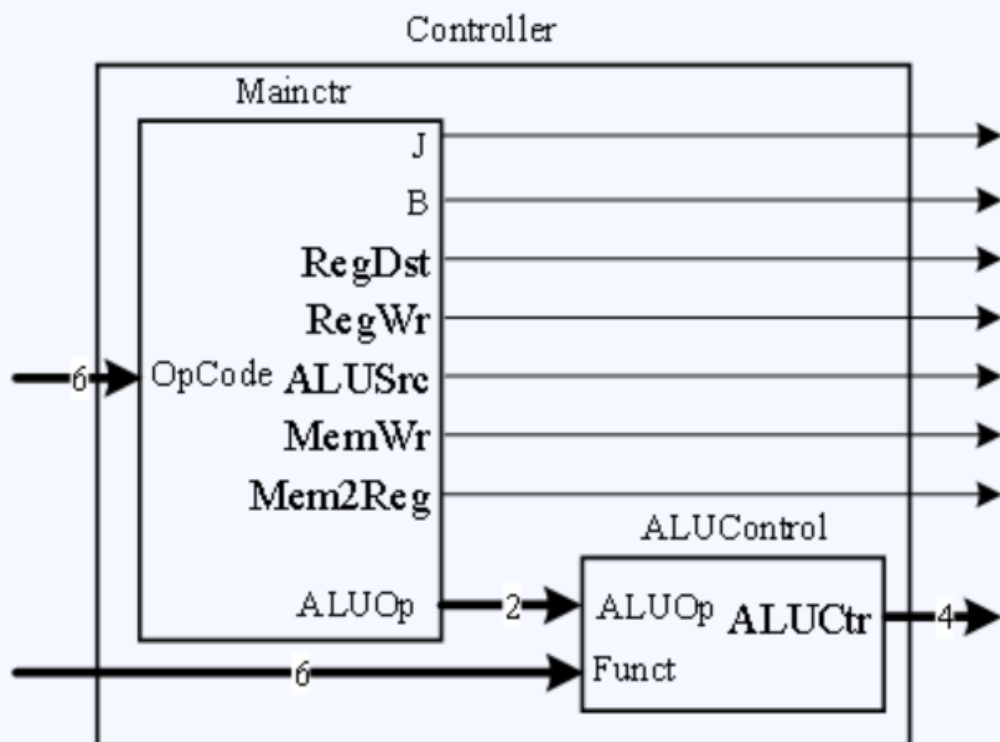控制器Controller采用层次化设计思想，引用子模块： 主控制器MainCtr (OpCode, J, B, RegDst, RegWr, ALUSrc, MemWr, Mem2Reg, ALUOp)、 ALU控制器ALUControl (ALUOp, Funct, ALUctr) 实现对指令操作码和功能码译码产生数据通路所需的所有控制信号



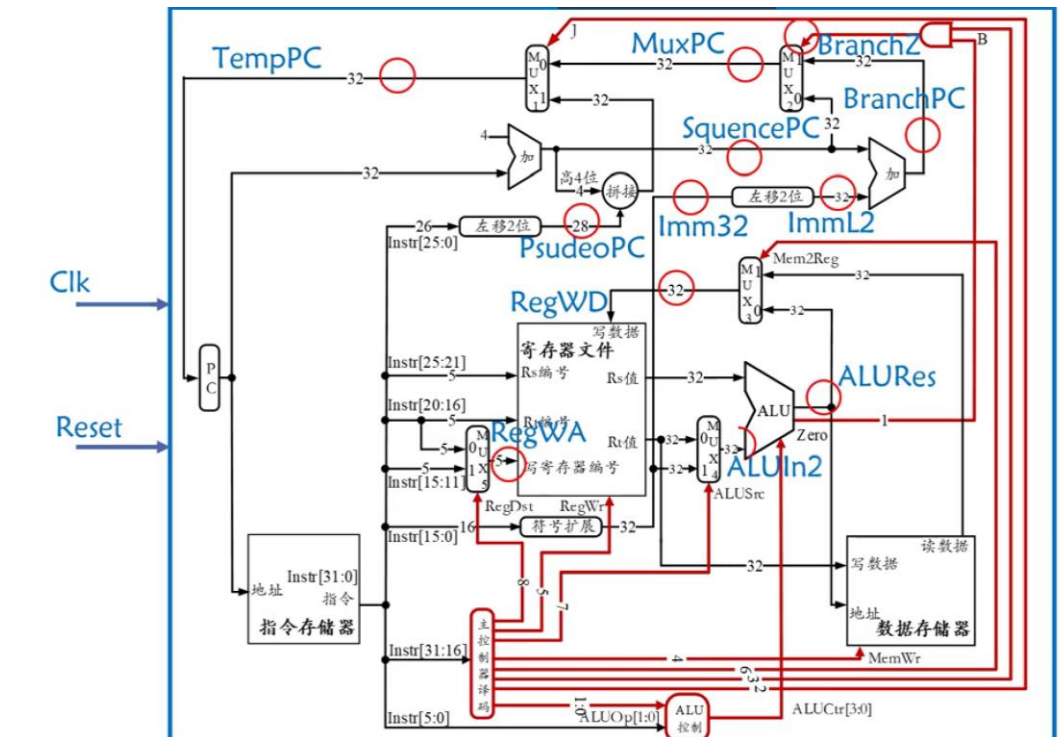

而对于扩展电路中，为了完成想要支持的指令集，考虑将 ALUOp 信号进行扩展为三位，这一举动将会改变 MainCtr、ALUControl 和 ALU 文件，而对外信号 zero 保持不变，多种情况复用 zero 标志位即可，即无论 ALU 内部怎么操作，保证 zero 信号对外时，高电平表示此情况可以跳转，低电平表示此情况不可跳转，

具体说明如下：

- R 指令：1001\_000\_10 ----> 1001\_000\_100
- sw lw 指令：xxxx\_xxx\_00 ---->xxxx\_xxx\_000（其中 x 并不表示高阻态）
- jmp 指令：xxx0\_001\_xx ---->xxx0\_001\_xxx（其中 x 表示高阻态）
- beq 指令 x0x0\_010\_01 ----> x0x0\_010\_010 --> 0110
- bnq 指令 x0x0\_010\_011 ----> 0100
- bltz 和指令 x0x0\_010\_110 ----> 1110
- bgez 指令 x0x0\_010\_111 ----> 1111

而观察具体机器码可以发现，如下举例（依次是 bne, bltz, bgez）：

15290002 → 000101\_01001\_01001\_0000000000000010

05200001 → 000001\_01001\_00000\_0000000000000001

05210001 → 000001\_01001\_00001\_0000000000000001

可以发现 bne 的 op 段码为 000101，而 bltz 和 bgez 都是 Op 段码为 000001，唯一区别在于 Rt 段不同，从而只需要将 Rst 组线接入到 MainCtr 即可进行判断，即在 MainCtr 中进行译码成不同情况，传递给 ALU 做相应计算即可

## 五、实验代码及注释

```
`timescale 1ns / 1ps
module RegFile (RsAddr, RtAddr, WrAddr, DataIn, RegWR, Clk, Reset, RsData, RtData);
// codes
input [31: 0] DataIn;
input [4: 0] RsAddr, RtAddr, WrAddr;
input RegWR, Clk, Reset;
output wire [31: 0] RsData, RtData;

reg [31: 0] regs[31:0];
assign RsData = (RsAddr == 5'b0)? 32'b0: regs[RsAddr];
assign RtData = (RtAddr == 5'b0)? 32'b0: regs[RtAddr];
integer i;

always @(posedge Clk)begin
if (!Reset & RegWR)
    regs[WrAddr] = DataIn;
else if (Reset)
    for (i = 0; i < 32; i = i + 1)
        begin
            if (i == 8) regs[i] = 32'h0;
            else if (i == 9) regs[i] = 32'b0;
            else regs[i] = i;
        end
end
endmodule
```

```
`timescale 1ns / 1ps
module ALUControl (ALUOp, Funct, ALUCtr);
// codes
input [2: 0] ALUOp;
input [5: 0] Funct;
output reg [3: 0] ALUCtr;

always @(*) begin
case (ALUOp)
3'b000:
    ALUCtr <= 4'b0010;
3'b010:
    ALUCtr <= 4'b0110;          // beq
3'b011:
    ALUCtr <= 4'b0100;
3'b110:
    ALUCtr <= 4'b1110;
3'b111:
    ALUCtr <= 4'b1111;
3'b100:
    begin
        case (Funct)
        6'b100000:
            ALUCtr <= 4'b0010;
        6'b100010:
            ALUCtr <= 4'b0110;
        6'b100100:
            ALUCtr <= 4'b0000;
        6'b100101:
            ALUCtr <= 4'b0001;
        6'b101010:
            ALUCtr <= 4'b0111;
        endcase
    end
endcase
end
endmodule
```

```

`timescale 1ns / 1ps
module ALU (In1, In2, ALUCtr, Res, Zero);
// codes
input signed [31: 0] In1, In2;
input [3: 0] ALUCtr;
output reg [31: 0] Res;
output reg Zero;

always @(In1 or In2 or ALUCtr) begin
case (ALUCtr)
4'b0010: //add
begin
Res = In1 + In2;
Zero = 0;
end
4'b0110: //sub
begin
Res = In1 - In2;
Zero = (Res == 0)? 1 : 0;
end
4'b0100:
begin
Res = In1 - In2;
Zero = (Res != 0)? 1: 0;
end
4'b1110:
begin
Zero = (In1 < 0) ? 1 : 0;
end
4'b1111:
begin
Zero = (In1 >= 0)? 1 : 0;
end
4'b0000: //and
begin
Res = In1 & In2;
Zero = 0;
end
4'b0001: //or
begin
Res = In1 | In2;
Zero = 0;
end
4'b0111: //slt
begin
Res = (In1 < In2)?1:0;
Zero = 0;
end
default:
begin
Zero = 0;
Res = 32'b0;
end
endcase
end
endmodule

```

```

module MainCtr (OpCode, RtFlag, J, B, RegDst, RegWr, ALUSrc, MemWr, Mem2Reg, ALUOp);
// codes
input [5: 0] OpCode;
input [4: 0] RtFlag;
output J, B, RegDst, RegWr, ALUSrc, MemWr, Mem2Reg;
output [2: 0] ALUOp;

reg [9: 0] outregs;

always @(*) begin
case (OpCode)
6'b000000: outregs <= 10'b1001_000_100; //R
6'b100011: outregs <= 10'b0111_000_000; //lw
6'b101011: outregs <= 10'bx1x0_100_000; //sw
6'b000100: outregs <= 10'bx0x0_010_010; //beq
6'b000010: outregs <= 10'bx0x0_001_xxx; //jmp
// extention parts
6'b000101: outregs <= 10'bx0x0_010_011; //bne
6'b000001: begin
if (RtFlag == 5'b00000) outregs <= 10'bx0x0_010_110;
else outregs <= 10'bx0x0_010_111;
end
default: outregs <= 10'b0000_000_000;
endcase
end
assign {RegDst, ALUSrc, Mem2Reg, RegWr, MemWr, B, J, ALUOp} = outregs;
endmodule

```

```

module Controller (OpCode, RtFlag, Funct, J, B, RegDst, RegWr, ALUSrc, MemWr, Mem2Reg, ALUCtr);
// codes
    input [5: 0] Funct;
    input [4: 0] RtFlag;
    output [3: 0] ALUCtr;
    input [5: 0] OpCode;
    output J, B, RegDst, RegWr, ALUSrc, MemWr, Mem2Reg;
    wire [2: 0] ALUOp;

    MainCtr MainCtr(
        .OpCode (OpCode),
        .RtFlag (RtFlag),
        .J (J),
        .B (B),
        .RegDst (RegDst),
        .RegWr (RegWr),
        .ALUSrc (ALUSrc),
        .MemWr (MemWr),
        .Mem2Reg (Mem2Reg),
        .ALUOp (ALUOp)
    );

    ALUControl ALUControl(
        ALUOp, Funct, ALUCtr
    );
endmodule

```

```

module CPUMips(
    input Clk,
    input Reset,
    output t
);
    wire [31:0] TempPC, MuxPC, JumpPC, BranchPC, SequencePC, Imm32, ImmL2, RegWd, RsData, RtData, ALUIn2, ALURes, MemRD, Instr;
    wire [4:0] RegWA;
    wire [27:0] PsudeoPC;
    wire BranchZ, J, B, Zero, RegDst, RegWr, ALUSrc, MemWr, Mem2Reg;
    wire [1:0] ALUOp;
    wire [3:0] ALUCtr;
    reg [31:0] PC;

    assign PsudeoPC = {Instr[25:0], 2'b00};
    assign JumpPC = {SequencePC[31:28], PsudeoPC};
    assign SequencePC = PC + 4;
    assign BranchPC = ImmL2 + SequencePC;
    assign MuxPC = BranchZ?BranchPC:SequencePC;
    assign TempPC = J?JumpPC:MuxPC;
    assign BranchZ = B&Zero;

    assign ImmL2 = {Imm32[29:0], 2'b00};
    assign Imm32 = {Instr[15]?16'hffff:16'h0, Instr[15:0]};
    assign ALUIn2 = ALUSrc?Imm32:RtData;

    assign RegWA = RegDst?Instr[15:11]:Instr[20:16];
    assign RegWd = Mem2Reg?MemRD:ALURes;

    ALU UnitALU (RsData, ALUIn2, ALUCtr, ALURes, Zero);
    dramIP Unitdram(~Clk, MemWr, ALURes[6:2], RtData, MemRD);
    iromIP Unitirom(~Clk, PC[6:2], Instr);
    RegFile UnitRegFile(Instr[25:21], Instr[20:16], RegWA, RegWd, RegWr, ~Clk, Reset, RsData, RtData);
    Controller UnitController(Instr[31:26], Instr[20:16], Instr[5:0], J, B, RegDst, RegWr, ALUSrc, MemWr, Mem2Reg, ALUCtr);


    always @(posedge Clk) begin
        if (Reset)
            PC <= 0;
        else
            PC <= TempPC;
    end
endmodule

```
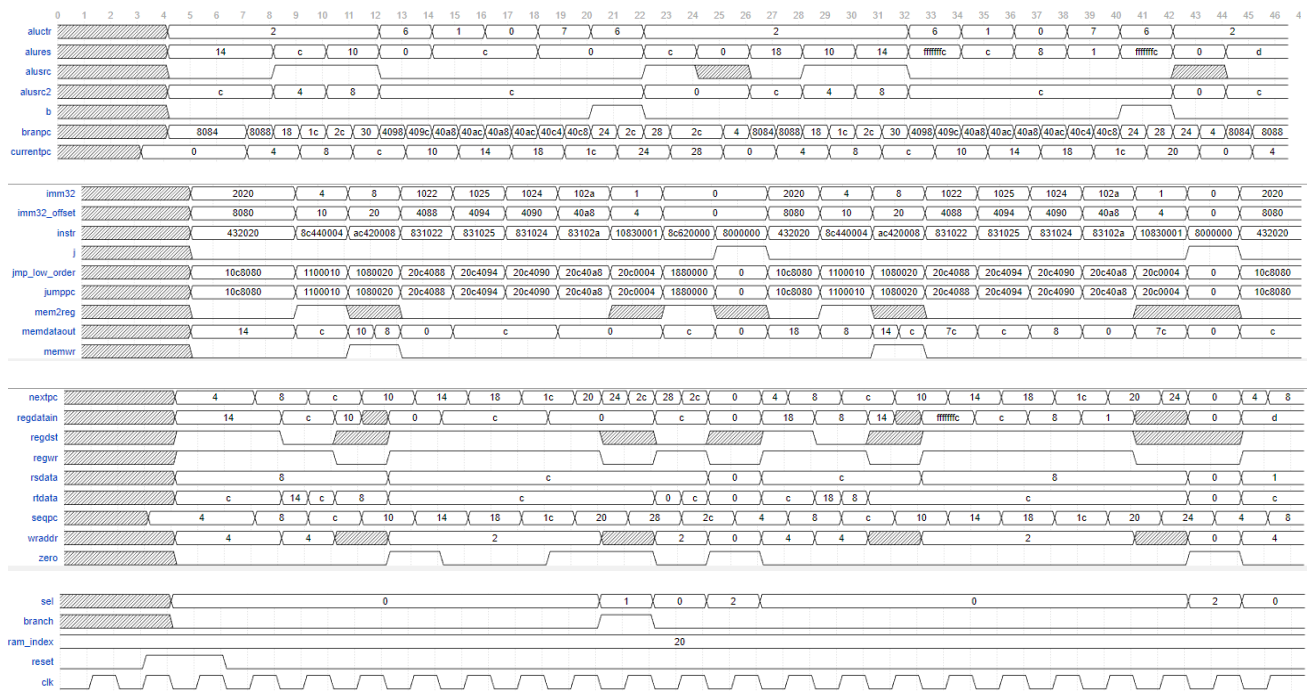
## 六、实验步骤、结果展示与说明

首先对各模块进行仿真，检验其能准确完成基本工作，最终的 MIPS 顶层仿真如下所示，由结果显示可知，MIPS 顶层行为级别仿真已达到要求。






对电路进行综合，并且将需要导出的机器码导出，并且生成.coe文件,导入到IP盒中，  
coe文件如下所示：

```
memory_initialization_radix=16;
memory_initialization_vector=00432020 8c440004 ac450008 00831022 00831025 00831024
0083102a 10630001 8c620000 10640001 ac620000 08000000;
```


```
memory_initialization_radix=16;
memory_initialization_vector=2409ffff 24080001 15290002 15280001 05200001 0500fffe
0521ffffd 05010001 1529ffffc 0401ffff;
```

观察最终程序执行结果如下所示：

 


扩展实验中：

 当\$t0 = 0, \$t1 = 0时，结果如下所示，可以验证bgez, bne的正确性



 当\$t0 = 8, \$t1 = 0时，结果如下所示：可以验证bltz的正确性：



## 七、实验总结

本次实验中完成了MIPS顶层仿真，对于MIPS指令的执行过程有了清晰的理解，加强了对于系统的理解。